

# A

```
library ieee;
```

```
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity Prac7A is port(
```

```
    clk, clr, e : in std_logic;
```

```
    display : inout std_logic_vector(6 downto 0)
```

```
);
```

```
end Prac7A;
```

```
architecture aPrac7A of Prac7A is
```

```
begin
```

```
    process(clk, clr)
```

```
    begin
```

```
        if (clr = '1') then
```

```
            display <= "0110000";
```

```
        elsif(rising_edge(clk)) then
```

```
            if(e = '1') then
```

```
                case display is
```

```
                    when "0110000" =>
```

```
                        display <= "1101101";
```

```
                    when "1101101" =>
```

```
                        display <= "1111001";
```

```
                    when "1111001" =>
```



```
                        display <= "0110011";
```

```
                    when "0110011" =>
```

```
                        display <= "1011011";
```

```
        when "1011011" =>
            display <= "1011111";
        when "1011111" =>
            display <= "0110000";
        when others => display <= "-----";
    end case;
else
    display <= display;
end if;
end if;
end process;

end architecture;
```

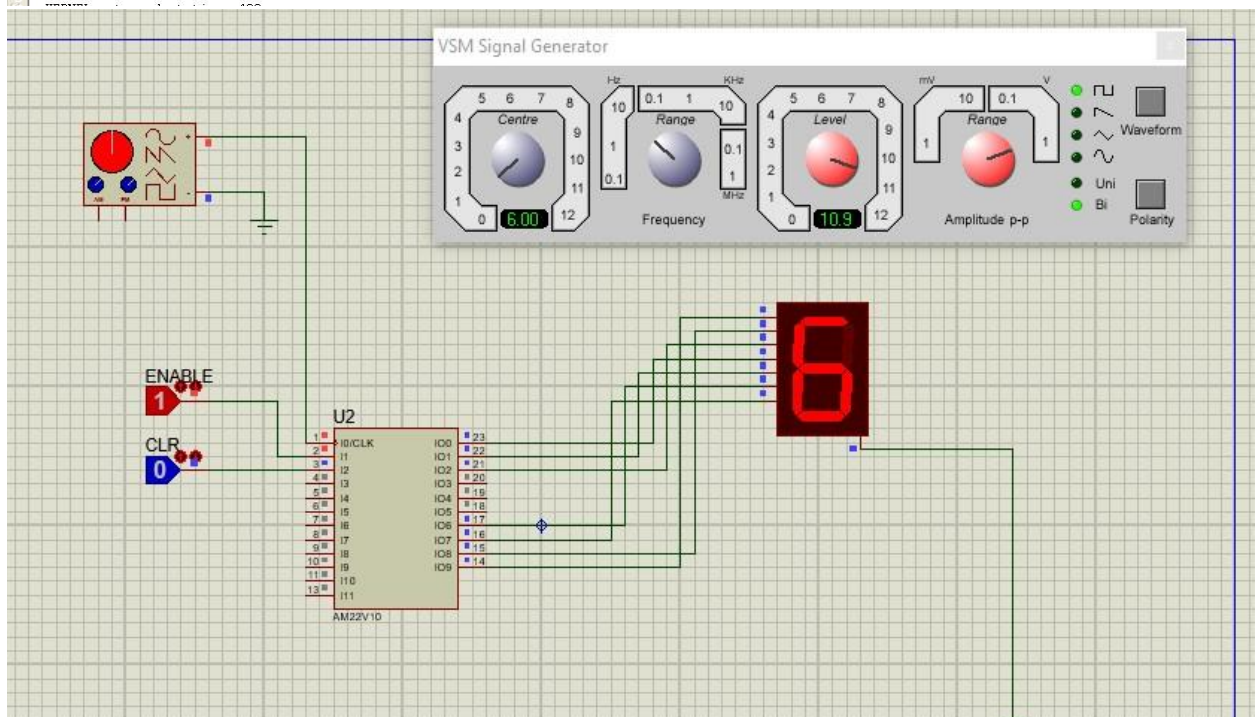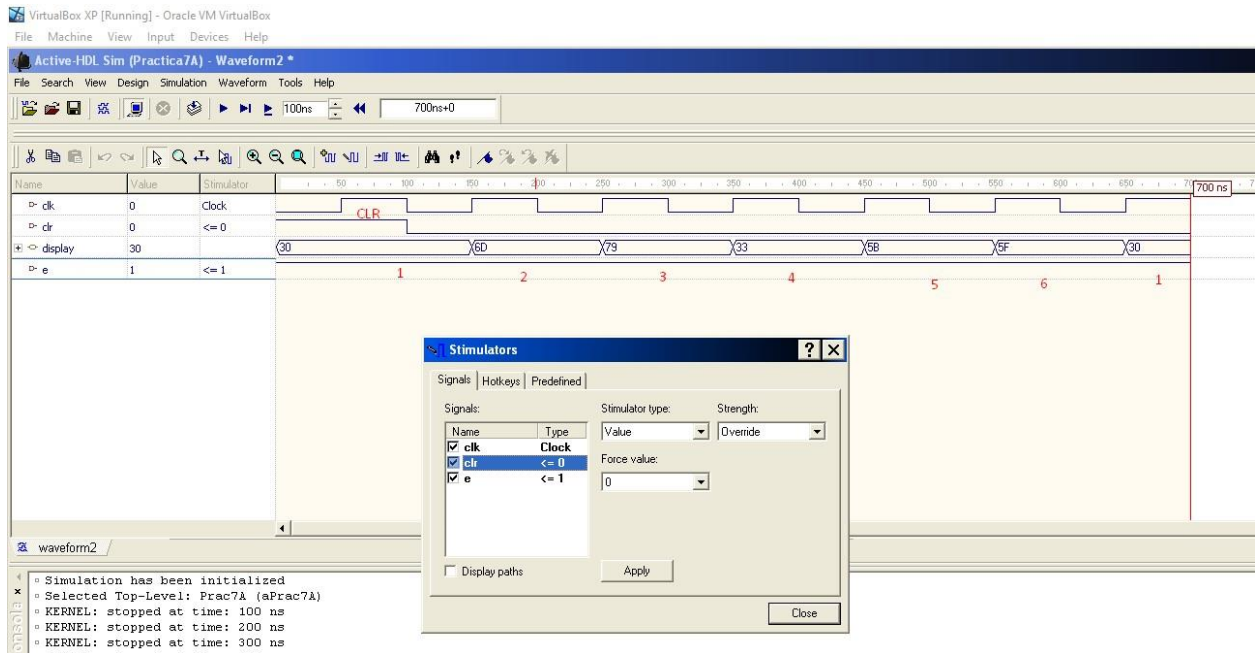

Dado

Q	Q <sub>1</sub>	E	Salida	S <sub>2</sub> R <sub>2</sub>	S <sub>1</sub> R <sub>1</sub>	S <sub>0</sub> R <sub>0</sub>
000	001	1	0 1 1 0 0 0 0	0 X	0 X	1 0
001	011	1	1 1 0 1 1 0 1	0 X	1 0	X 0
011	010	1	1 1 1 1 0 0 1	0 X	X 0	0 1
010	110	1	0 1 1 0 0 0 1	1 0	X 0	0 X
110	111	1	1 0 1 1 0 1 1	X 0	X 0	1 0
111	000	1	1 0 1 1 1 1 1	0 1	0 1	0 1
000	000	0	0 1 1 0 0 0 0	0 X	0 X	0 X
001	001	0	1 1 0 1 1 0 1	0 X	0 X	X 0
011	011	0	1 1 1 1 0 0 1	0 X	X 0	X 0
010	010	0	0 1 1 0 0 0 1	0 X	X 0	0 X
110	110	0	1 0 1 1 0 1 1	X 0	X 0	0 X
111	111	0	1 0 1 1 1 1 1	X 0	X 0	X 0

S<sub>2</sub>

Q <sub>2</sub> Q <sub>1</sub> / Q <sub>0</sub> E	00	01	11	10
00	0			
01		1		
11	X	X		X
10				

$$S_2 = Q_1 \bar{Q}_0 E$$

R<sub>2</sub>

Q <sub>2</sub> Q <sub>1</sub> / Q <sub>0</sub> E	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X		X	X
11			1	
10	X	X	X	X

$$R_2 = Q_0 E$$

S<sub>1</sub>

Q <sub>2</sub> Q <sub>1</sub> / Q <sub>0</sub> E	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	X	X	X	X
11	X	X	0	X
10	X	X	X	X

$$S_1 = \bar{Q}_2 Q_0 E$$

R<sub>1</sub>

Q <sub>2</sub> Q <sub>1</sub> / Q <sub>0</sub> E	00	01	11	10
00	X	X	0	X
01	0	0	0	0
11	0	0	1	0
10	X	X	X	X

$$R_1 = Q_2 Q_0 E$$

$S_0$

$Q_2 Q_1 / Q_0 E$	00	01	11	10
00	0	1	x	x
01	0	0	0	x
11	0	1	0	x
10	x	x	x	x

$$S_0 = \bar{Q}_1 E + Q_2 \bar{Q}_0 E$$

$R_0$

$Q_2 Q_1 / Q_0 E$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	x	x	1	0
11	x	0	1	0
10	x	x	x	x

$$R_0 = Q_1 Q_0 E$$

a

$Q_2 Q_1 / Q_0 E$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	1	1	1	1
10	x	x	x	x

$$a = Q_2 + Q_0$$

b

$Q_2 Q_1 / Q_0 E$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	x	x	x	x

$$b = \bar{Q}_2$$

c


$Q_2 Q_1 / Q_0 E$	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	x	x	x	x

$$c = \bar{Q}_0 + Q_1$$

d

$Q_2 Q_1 / Q_0 E$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	1	1	1	1
10	x	x	x	x

$$d = Q_2 + Q_0$$

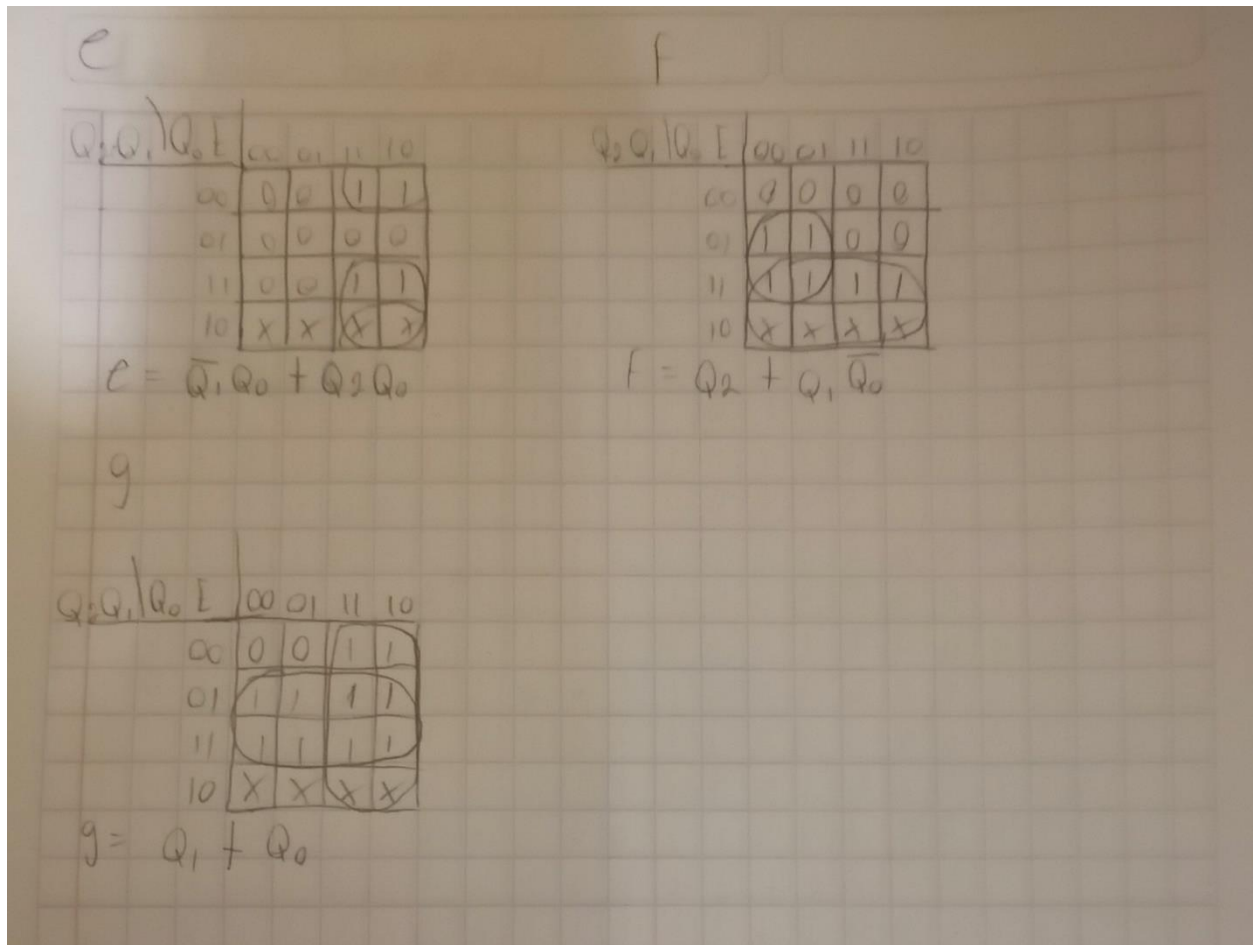

# B

```
library ieee;
```

```
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity Prac7B is port(
```

```
    clk, clr, e : in std_logic;
```

```
    display : inout std_logic_vector(6 downto 0)
```

```
);
```

```
end Prac7B;
```

architecture aPrac7B of Prac7B is

begin

process(clk, clr)

begin

if (clr = '1') then

display <= "1111110"; --0

elsif(rising\_edge(clk)) then

if(e = '1') then

case display is

when "1111110" => --1

display <= "0110000";

when "0110000" => --2

display <= "1101101";

when "1101101" => --3

display <= "1111001";

when "1111001" => --4

display <= "0110011";

when "0110011" => --5

display <= "1011011";

when "1011011" => --6

display <= "1011111";

when "1011111" => --7

display <= "1110000";

when "1110000" => --8

display <= "1111111";

when "1111111" => --9

display <= "1111011";

when "1111011" => --A




```


        display <= "1110111";
    when "1110111" => --B
        display <= "0011111";
    when "0011111" => --C
        display <= "1001110";
    when "1001110" => --D
        display <= "0111101";
    when "0111101" => --E
        display <= "1001111";
    when "1001111" => --F
        display <= "1000111";
    when "1000111" => --0
        display <= "1111110";
    when others => display <= "-----";
end case;
else
    display <= display;
end if;
end if;
end process;

end architecture;

```



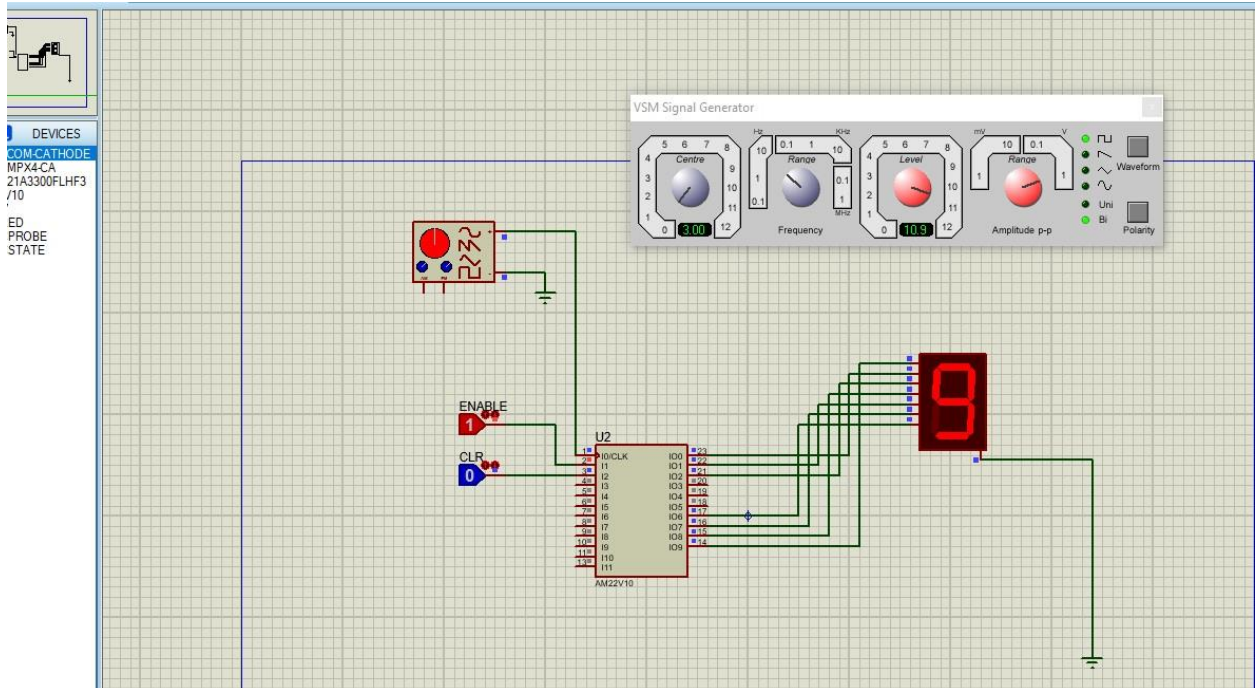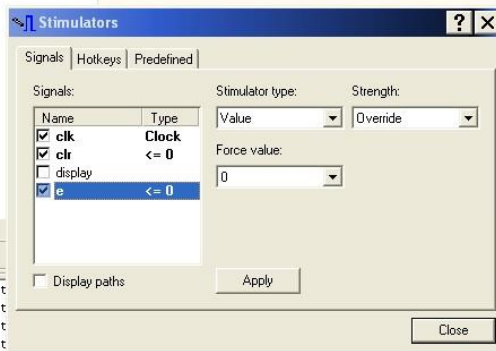 

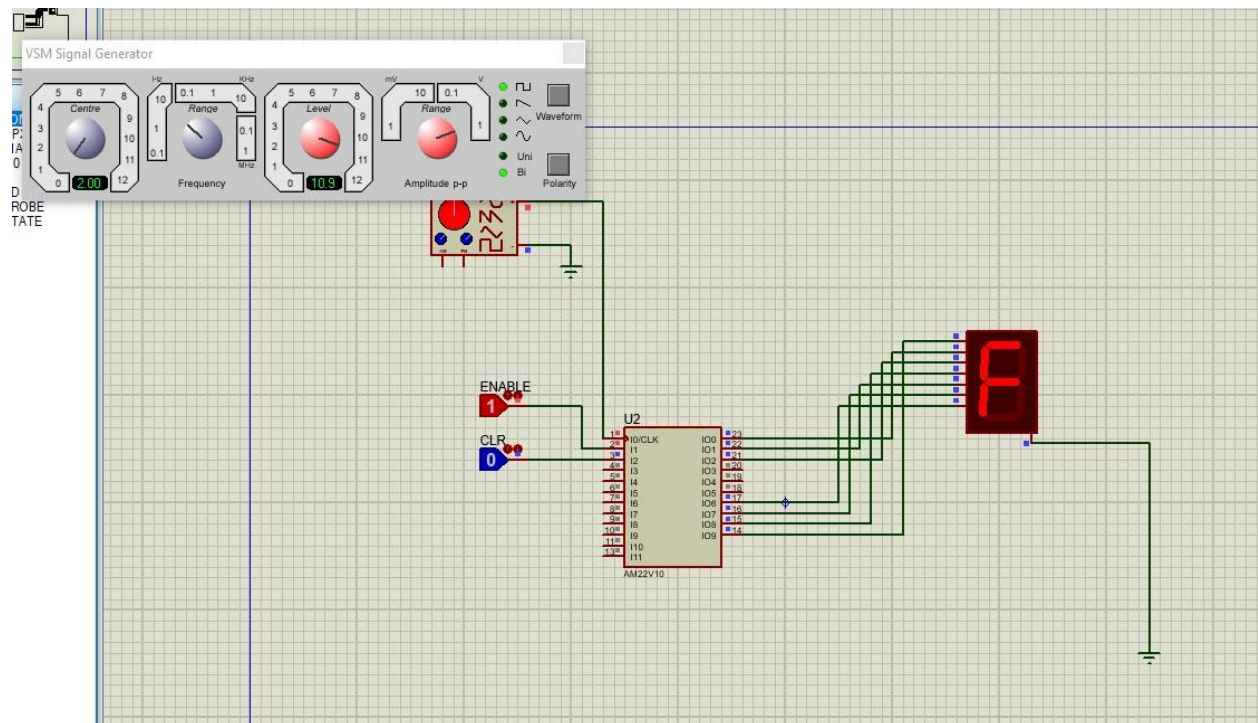

# Contador hexadecimal

Q	Q <sub>1</sub>	1	S <sub>0</sub> , d <sub>0</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>0</sub>
0000	0001	1	111110	0	0	0	1
0001	0010	1	011000	1	0	0	1
0010	0011	1	110110	2	0	0	1
0011	0100	1	111100	3	0	1	1
0100	0101	1	011001	4	0	0	1
0101	0110	1	101101	5	0	1	1
0110	0111	1	101111	6	0	0	1
0111	1000	1	111000	7	1	1	1
1000	1001	1	111111	8	0	0	1
1001	1010	1	111101	9	0	0	1
1010	1011	1	111011	A	0	0	1
1011	1100	1	001111	b	0	1	1
1100	1101	1	100111	C	0	0	1
1101	1110	1	011110	d	0	0	1
1110	1111	1	100111	E	0	0	1
1111	0000	1	100001	f	1	1	1
0000	0000	0	111110	0	0	0	0
0001	0001	0	011000	1	0	2	0
0010	0010	0	110110	2	0	0	0
0011	0011	0	111100	3	0	0	0
0100	0100	0	011001	4	0	0	0
0101	0101	0	101101	5	0	0	0
0110	0110	0	101111	6	0	0	0
0111	0111	0	111100	7	0	0	0
1000	1000	0	111111	8	0	0	0
1001	1001	0	111101	9	0	0	0
1010	1010	0	111011	A	0	0	0
1011	1011	0	001111	b	0	0	0
1100	1100	0	100111	C	0	0	0
1101	1101	0	011110	d	0	0	0
1110	1110	0	100111	E	0	0	0
1111	1111	0	100001	F	0	0	0

# Contador hexadecimal

$T_3$

$Q_3, Q_2$  \  $Q_1, Q_0, E$

	000	001	011	010	110	111	101	100
00								
01						1		
11						1		
10								

$$T_3 = Q_3 Q_2 Q_1 E$$

$T_2$

$Q_3, Q_2$  \  $Q_1, Q_0, E$

	000	001	011	010	110	111	101	100
00						1		
01						1		
11						1		
10						1		

$$T_2 = Q_3 Q_2 E$$

$T_1$

$Q_3, Q_2$  \  $Q_1, Q_0, E$

	000	001	011	010	110	111	101	100
00			1			1		
01			1			1		
11			1			1		
10			1			1		

$$T_1 = Q_3 E$$

$T_0$

$Q_3, Q_2$  \  $Q_1, Q_0, E$

	000	001	011	010	110	111	101	100
00		1	1			1	1	
01		1	1			1	1	
11		1	1			1	1	
10		1	1			1	1	

$$T_0 = E$$

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
a	00	1 0	1 1	1 1
	01	0 1	1 1	1 1
	11	1 0	1 1	1 1
	10	1 1	1 0	1 1

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
b	00	1 1	1 1	1 1
	01	1 0	1 0	1 0
	11	0 1	0 0	0 0
	10	1 1	0 1	1 1

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
c	00	1 1	1 1	0 0
	01	1 1	1 1	1 1
	11	0 1	0 0	0 0
	10	1 1	1 1	1 1

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
d	00	1 0	1 1	1 1
	01	0 1	1 0	1 1
	11	1 1	0 1	1 1
	10	1 1	1 1	0 0

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
e	00	1 0	0 0	1 1
	01	0 0	0 0	1 1
	11	0 1	1 1	1 1
	10	1 0	1 1	1 1

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
f	00	1 0	0 0	0 0
	01	1 1	1 1	1 1
	11	1 0	1 1	1 1
	10	1 1	1 1	1 1

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
g	00	0 0	1 1	1 1
	01	1 1	0 0	1 1
	11	0 1	1 1	1 1
	10	1 1	1 1	1 1

$$a = \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_3 Q_1 + Q_2 Q_1 + Q_3 \bar{Q}_1 + \bar{Q}_3 Q_2 Q_0 + Q_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_0$$

$$b = \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 + \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_3 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_3 Q_1 Q_0 + Q_3 \bar{Q}_1 Q_0$$

$$c = \bar{Q}_3 \bar{Q}_1 + \bar{Q}_3 Q_0 + \bar{Q}_1 Q_0 + \bar{Q}_3 Q_2 + Q_3 \bar{Q}_2$$

$$d = Q_3 \bar{Q}_1 + \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 + \bar{Q}_2 Q_1 Q_0 + Q_2 \bar{Q}_1 Q_0 + Q_2 Q_1 \bar{Q}_0$$

$$e = \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 + Q_1 \bar{Q}_0 + Q_3 Q_1 + Q_3 Q_2 Q_0$$

$$f = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + Q_2 \bar{Q}_0 + Q_3 Q_2 + Q_3 Q_1 + Q_3 Q_2 \bar{Q}_1$$

$$g = \bar{Q}_2 Q_1 + Q_1 \bar{Q}_0 + Q_3 \bar{Q}_2 + Q_3 Q_0 + \bar{Q}_3 Q_2 \bar{Q}_1$$



# C

```
library ieee;
```

```
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity Prac7B is port(
```

```
    clk, clr, en : in std_logic;
```

```
    display : out std_logic_vector(6 downto 0)
```

```
);
```

```
end Prac7B;
```

```
architecture aPrac7B of Prac7B is
```

```
    constant l0 : std_logic_vector(1 downto 0) := "00";
```

```
    constant l1 : std_logic_vector(1 downto 0) := "01";
```

```
    constant l2 : std_logic_vector(1 downto 0) := "10";
```

```
    constant i : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000110";
```

```
    constant n : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010101";
```

```
    constant f : std_logic_vector(6 downto 0) := "1000111";
```

```
    constant e : std_logic_vector(6 downto 0) := "1001111";
```

```
    constant r : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000111";
```

```
    constant o : std_logic_vector(6 downto 0) := "1111110";
```

```
    constant s : std_logic_vector(6 downto 0) := "1011011";
```

```
    signal estado : std_logic_vector(8 downto 0);
```

```
begin
```

```
    process(clk, clr)
```

```
    begin
```

```

if (clr = '1') then
    estado <= l0&i;
elseif(rising_edge(clk)) then
    if(en = '1') then
        case estado is
            when "000000110" =>
                estado <= "000010101";
            when "000010101" =>
                estado <= "001000111";
            when "001000111" =>
                estado <= "010000110";
            when "010000110" =>
                estado <= "001001111";
            when "001001111" =>
                estado <= "000000111";
            when "000000111" =>
                estado <= "010010101";
            when "010010101" =>
                estado <= "001111110";
            when "001111110" =>
                estado <= "001011011";
            when "001011011" =>
                estado <= "000000110";
            when others => estado <= "-----";
        end case;
    else
        estado <= estado;
    end if;
end if;


```

```
end process;
```

```
    display <= estado(6 downto 0); -- para solo tomar los bits que pertenecen a la letra e ignorar la  
    etiqueta de repeticion
```

```
end architecture;
```



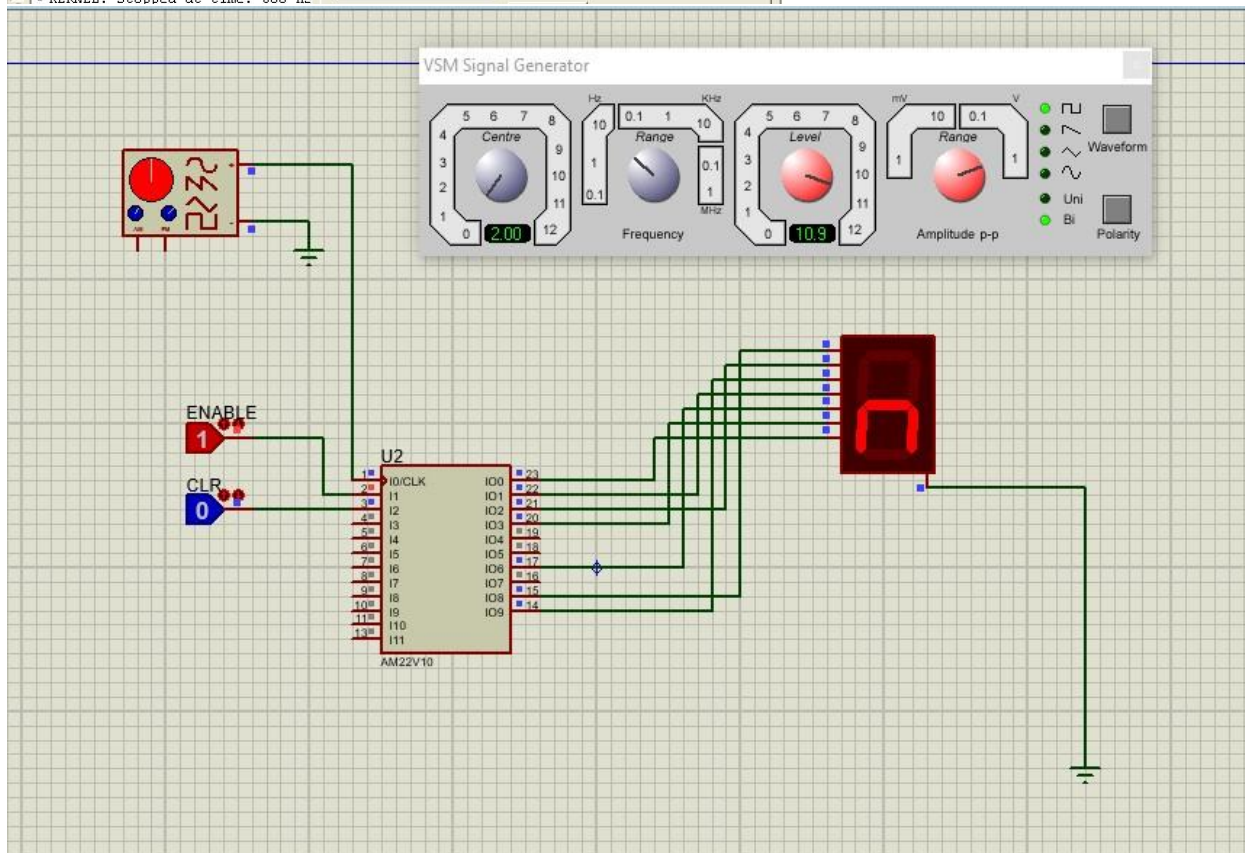

# Contador de mensaje

Q	Q+	E	Salida		D <sub>3</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>
0000	0001	1	0 0 0 0	1 1 0	1	0	0	0
0001	0011	1	0 0 1 0	1 0 1	n	0	0	1
0011	0010	1	1 0 0 0	1 1 1	F	0	0	1
0010	0110	1	0 0 0 0	1 1 0	1	0	1	1
0110	0111	1	1 0 0 1	1 1 1	E	0	1	1
0111	0101	1	0 0 0 0	1 1 1	t	0	1	0
0101	0100	1	0 0 1 0	1 0 1	n	0	1	0
0100	1100	1	1 1 1 1	1 1 0	0	1	1	0
1100	0000	1	1 0 1 1	0 1 1	S	0	0	0
0000	0000	0	0 0 0 0	1 1 0	1	0	0	0
0001	0001	0	0 0 1 0	1 0 1	n	0	0	1
0011	0011	0	1 0 0 0	1 1 1	F	0	0	1
0010	0010	0	0 0 0 0	1 1 0	1	0	0	1
0110	0110	0	1 0 0 1	1 1 1	E	0	1	1
0111	0111	0	0 0 0 0	1 1 1	F	0	1	1
0101	0101	0	0 0 1 0	1 0 1	n	0	1	0
0100	0100	0	1 1 1 1	1 1 0	0	1	1	0
1100	1100	0	1 0 1 1	0 1 1	S	1	1	0

# Contador mensaje

$D_3$

$Q_3 Q_2$		$Q_1 Q_0 E$							
		000	001	011	010	110	111	101	100
00									
01			1						
11		1							
10									

$$D_3 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \bar{E} + Q_3 Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \bar{E}$$

$D_2$

$Q_3 Q_2$		$Q_1 Q_0 E$							
		000	001	011	010	110	111	101	100
00								1	
01		1	1	1	1	1	1	1	1
11		1							
10									

$$D_2 = \bar{Q}_3 Q_2 + \bar{Q}_3 Q_1 \bar{Q}_0 \bar{E} + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \bar{E}$$

$D_1$

$Q_3 Q_2$		$Q_1 Q_0 E$							
		000	001	011	010	110	111	101	100
00				1	1	1	1	1	
01						1		1	1
11									
10									

$$D_1 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 Q_0 + \bar{Q}_3 Q_1 \bar{Q}_0 \bar{E} + \bar{Q}_3 Q_2 Q_1 \bar{E}$$

$D_0$

$Q_3 Q_2$		$Q_1 Q_0 E$							
		000	001	011	010	110	111	101	100
00			1	1		1	1		
01						1	1	1	1
11									
10									

$$D_0 = \bar{Q}_3 Q_0 \bar{E} + \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{E} + \bar{Q}_3 Q_2 Q_1 \bar{E}$$

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$

	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	0	0	1
11	1	0	0	0
10	0	0	0	0

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$

	00	01	11	10
00				
01	1			
11				
10				

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$

	00	01	11	10
00		1		
01	1	1		
11	1			
10				

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$

	00	01	11	10
00				
01	1			1
11	1			
10				

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$

	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	1	1	1
10	1	1	1	1

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$

	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$

	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$a = \bar{Q}_3 Q_2 \bar{Q}_0 + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_3 Q_2 Q_1 Q_0$$

$$b = \bar{Q}_3 Q_2 Q_1 \bar{Q}_0$$

$$c = \bar{Q}_3 \bar{Q}_1 Q_0 + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

$$d = \bar{Q}_3 Q_2 \bar{Q}_0 + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

$$e = \bar{Q}_3 + \bar{Q}_2 + \bar{Q}_1 + \bar{Q}_0$$

$$f = Q_3 + Q_1 + Q_0$$

$$g = Q_3 + Q_2 Q_1 + Q_0$$

# D

```
library ieee;
```

```
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity Prac7B is port(
```

```
    clk, clr, en : in std_logic;
```

```
    display : out std_logic_vector(6 downto 0)
```

```
);
```

```
end Prac7B;
```

```
architecture aPrac7B of Prac7B is
```

```
    constant l0 : std_logic_vector(1 downto 0) := "00";
```

```
    constant l1 : std_logic_vector(1 downto 0) := "01";
```

```
    constant l2 : std_logic_vector(1 downto 0) := "10";
```

```
    constant n2 : std_logic_vector(6 downto 0) := "1101101";
```

```
    constant n0 : std_logic_vector(6 downto 0) := "1111110";
```

```
    constant n1 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0110000";
```

```
    constant n7 : std_logic_vector(6 downto 0) := "1110000";
```

```
    constant n6 : std_logic_vector(6 downto 0) := "1011111";
```

```
    constant n3 : std_logic_vector(6 downto 0) := "1111001";
```

```
    constant n8 : std_logic_vector(6 downto 0) := "1111111";
```

```
    signal estado : std_logic_vector(8 downto 0);
```

```
begin
```

```
    process(clk, clr)
```

```
    begin
```

```



if (clr = '1') then
    estado <= l0&"1101101";
elseif(rising_edge(clk)) then
    if(en = '1') then
        case estado is
            when "001101101" =>
                estado <= "001111110";
            when "001111110" =>
                estado <= "000110000";
            when "000110000" =>
                estado <= "001110000";
            when "001110000" =>
                estado <= "001011111";
            when "001011111" =>
                estado <= "001111001";
            when "001111001" =>
                estado <= "011111110";
            when "011111110" =>
                estado <= "101111110";
            when "101111110" =>
                estado <= "001111111";
            when "001111111" =>
                estado <= "010110000";
            when "010110000" =>
                estado <= "001101101";
            when others => estado <= "-----";
        end case;
    else
        estado <= estado;
    end if;
end if;

```

```
        end if;
    end if;
end process;

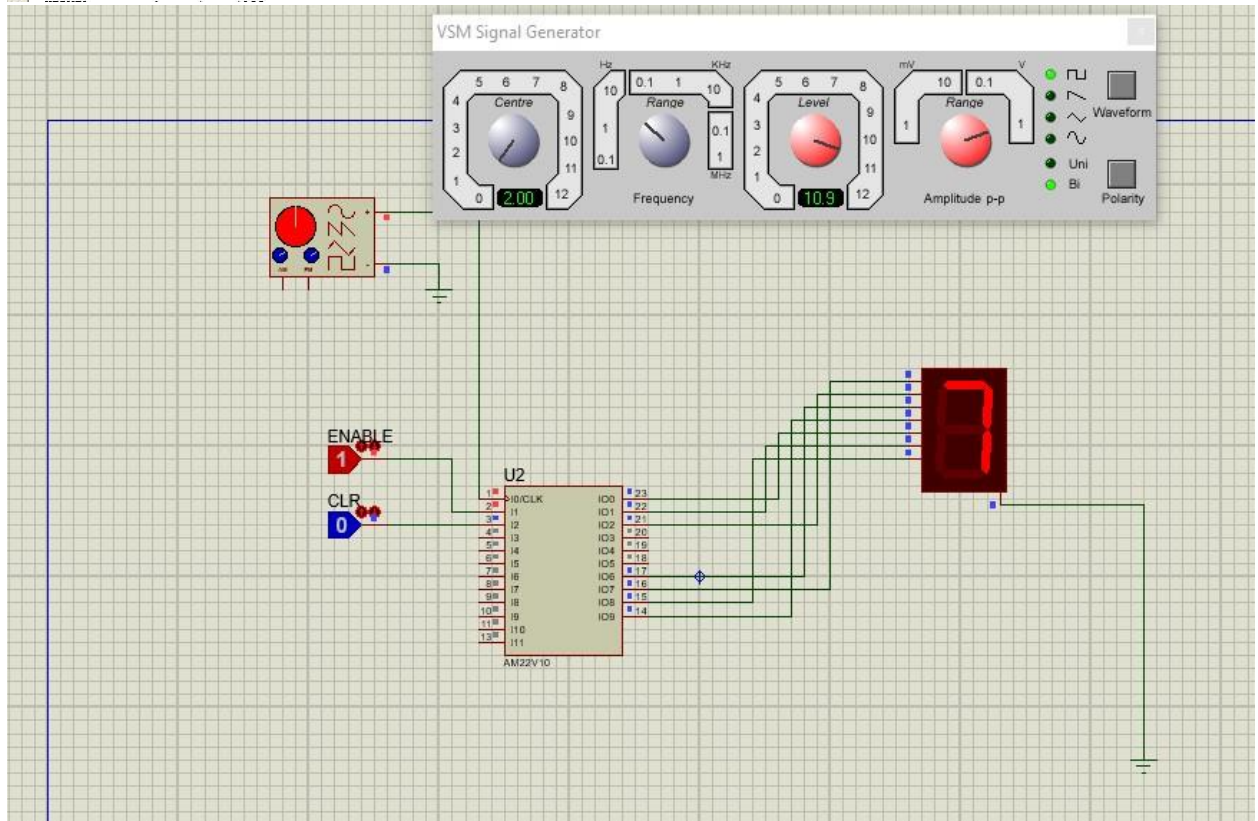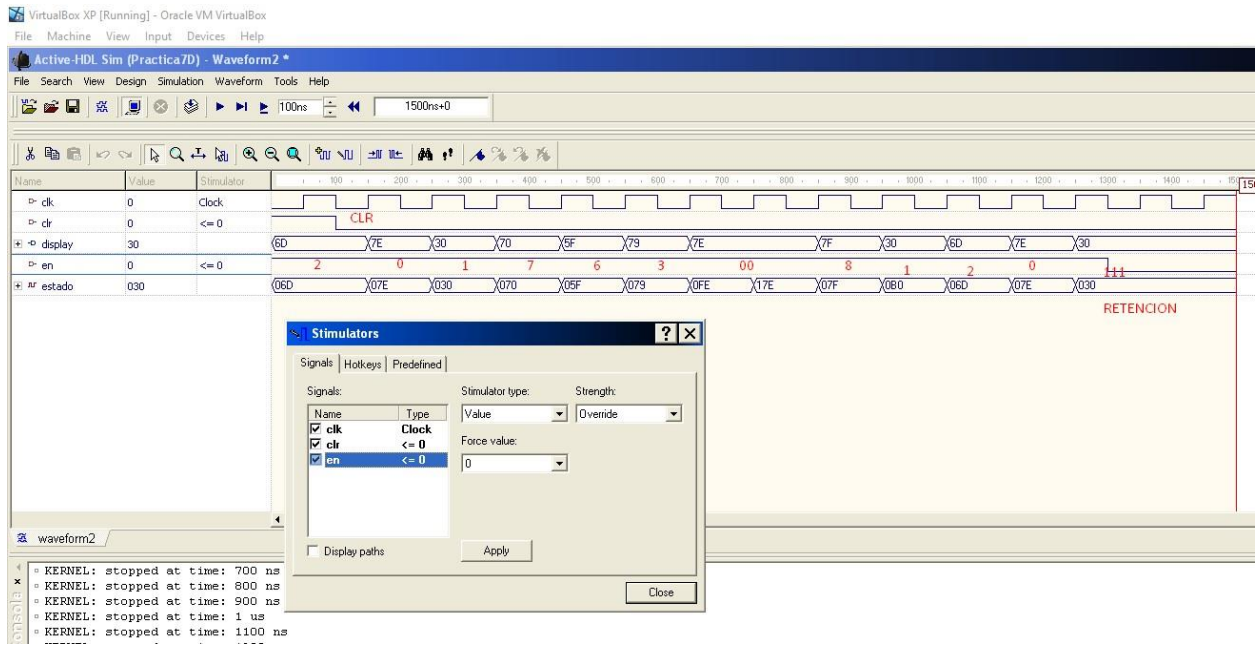display <= estado(6 downto 0); -- para solo tomar los bits que pertenecen a la letra e ignorar la
etiqueta de repeticion
end architecture;
```







# Contador de boleta

Q	Q+	E	Salida			T <sub>3</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>0</sub>
0000	0001	1	1101101	2	0	0	0	1	
0001	0010	1	1111110	0	0	0	1	1	
0010	0011	1	0110000	1	0	0	0	1	
0011	0100	1	1110000	7	0	1	1	1	
0100	0101	1	1101111	6	0	0	0	1	
0101	0110	1	1111001	3	0	0	1	1	
0110	0111	1	1111110	0	0	0	0	1	
0111	1000	1	1111111	0	1	1	1	1	
1000	1001	1	1111111	8	0	0	0	1	
1001	0000	1	0110000	1	1	0	0	1	
0000	0000	0	1101101	2	0	0	0	0	
0001	0001	0	1111110	0	0	0	0	0	
0010	0010	0	0110000	1	0	0	0	0	
0011	0011	0	1110000	7	0	0	0	0	
0100	0100	0	1101111	6	0	0	0	0	
0101	0101	0	1111001	3	0	0	0	0	
0110	0110	0	1111110	0	0	0	0	0	
0111	0111	0	1111111	0	0	0	0	0	
1000	1000	0	1111111	8	0	0	0	0	
1001	1001	0	1110000	1	0	0	0	0	

# Contador boleto

$T_3$

$Q_3 Q_2$	000	001	011	010	110	111	101	100
00								
01						1		
11								
10		1						

$$T_3 = \bar{Q}_3 Q_2 Q_1 E + Q_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 E$$

$T_2$

$Q_3 Q_2$	000	001	011	010	110	111	101	100
00						1		
01						1		
11								
10								

$$T_2 = \bar{Q}_3 Q_2 Q_1 E$$

$T_1$

$Q_3 Q_2$	000	001	011	010	110	111	101	100
00			1			1		
01			1			1		
11								
10								

$$T_1 = \bar{Q}_3 Q_2 E$$

$T_0$

$Q_3 Q_2$	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1	1	1	1	1	1	1	1
01	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1

$$T_0 = E$$

a

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	0	1	1

b

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

c

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

d

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	0	1	1

e

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	0	1	1
11	1	1	1	1
10	1	0	1	1

f

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	0	1	1
11	1	1	1	1
10	1	0	1	1

g

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	1	1
10	1	0	1	1

$$a = Q_2 + \bar{Q}_3 \bar{Q}_1 + Q_1 Q_0 + Q_3 \bar{Q}_0$$

$$b = \bar{Q}_2 + Q_3 + Q_1 + Q_0$$

$$c = Q_3 + Q_2 + Q_1 + Q_0$$

$$d = Q_2 + \bar{Q}_3 \bar{Q}_1 + \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + Q_3 Q_1$$

$$e = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + Q_2 Q_1 + Q_3 Q_1 + Q_3 Q_2 + \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1$$

$$f = Q_2 \bar{Q}_0 + Q_2 Q_1 + Q_3 \bar{Q}_0 + Q_3 Q_1 + Q_3 Q_2 + \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1$$

$$g = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + Q_2 \bar{Q}_1 + Q_3 Q_1$$

# CUESTIONARIO

1. ¿Cuántos dispositivos PLD 22V10 son necesarios para el desarrollo de esta práctica?

**1 para cada contador, 4 en total**

2. ¿Cuántos dispositivos de la serie 74xx (TTL) ó 40xx (CMOS) hubieras necesitado para el desarrollo de esta práctica?

**Mas de 100**

3. ¿Cuántos pines de entrada/salida del PLD 22V10 se usan en los diseños?

**43 entre los 4 autómatas, la mayoría utiliza las macroceldas de input/output**

4. ¿Cuántos términos producto ocupan las ecuaciones para cada señal de salida y que porcentaje se usa en total del PLD 22V10 en cada aplicación?

**A – 17%**

**B – 28%**

**C - 18%**

**D – 29%**

5. ¿Es posible implementar los diseños usando cualquier tipo de codificación en el PLD22V10?

**Sí, hay muchas maneras de codificar estos autómatas, pero se deben de tener en cuenta las limitaciones físicas de al GAL**

6. ¿Cuáles son las señales que funcionan de manera síncrona y cuales de manera asíncrona?

**La señal asíncrona es el “CLR”, todas las demás son asíncronas**

7. ¿Qué puedes concluir de esta práctica?

**Mediante el uso de contadores se pueden crear autómatas que modelan una cantidad increíble de cosas, esta práctica fue pesada en el sentido de que el análisis a mano puede complicarse exponencialmente cuando se aumenta el número de bits necesarios para representar algo mediante un autómata.**